

## 1 实验要求

- 1) 在单周期 CPU 的基础上增加流水线寄存器，实现五级流水线 cpu 框架，使它能够执行一段没有数据冒险和控制冒险的程序。
- 2) 处理两种 EXE 级数据冒险。
- 3) 继续逐步处理其他各种冒险，使实现的五级流水线 CPU 能够执行 fibonacci 程序。
- 4) 比较分析单周期 CPU 和流水线 CPU 的性能。

## 2 实验过程

### 2.1 流水线 CPU(不考虑冒险)

#### 2.1.1 功能描述

增加流水线寄存器，在不考虑冒险的情况下实现能够执行 addu, add, addi, subu, and, or, slt, addiu, andi, ori, lui, lw, sw 等指令的流水线 CPU。

#### 2.1.2 主要模块及代码实现

IF/ID 寄存器：



代码实现：

```

`include "pipe_reg.v"
module if_id(pc4, inst, clock, reset, dpc4, dinst);
    input [31:0] pc4;
    input [31:0] inst;
    input clock;
    input reset;
    output [31:0] dpc4;
    output [31:0] dinst;

    pipe_reg nextpc(pc4,clock,reset,dpc4);
    pipe_reg id(inst,clock,reset,dinst);
endmodule

```

分析: pipe\_reg 的功能是时钟上升沿的时候传输, reset 的功能是异步复位, 具体如下:


```

module pipe_reg(
    input [31:0] in,
    input clock,
    input reset,
    //input op,
    output reg [31:0] out
);

    always @(posedge clock,negedge reset)
    begin
        if(!reset)
            out <= 32'h0000_0000;
        else
            out <= in;
        end
    end
endmodule

```

### ID\_EXE 寄存器:

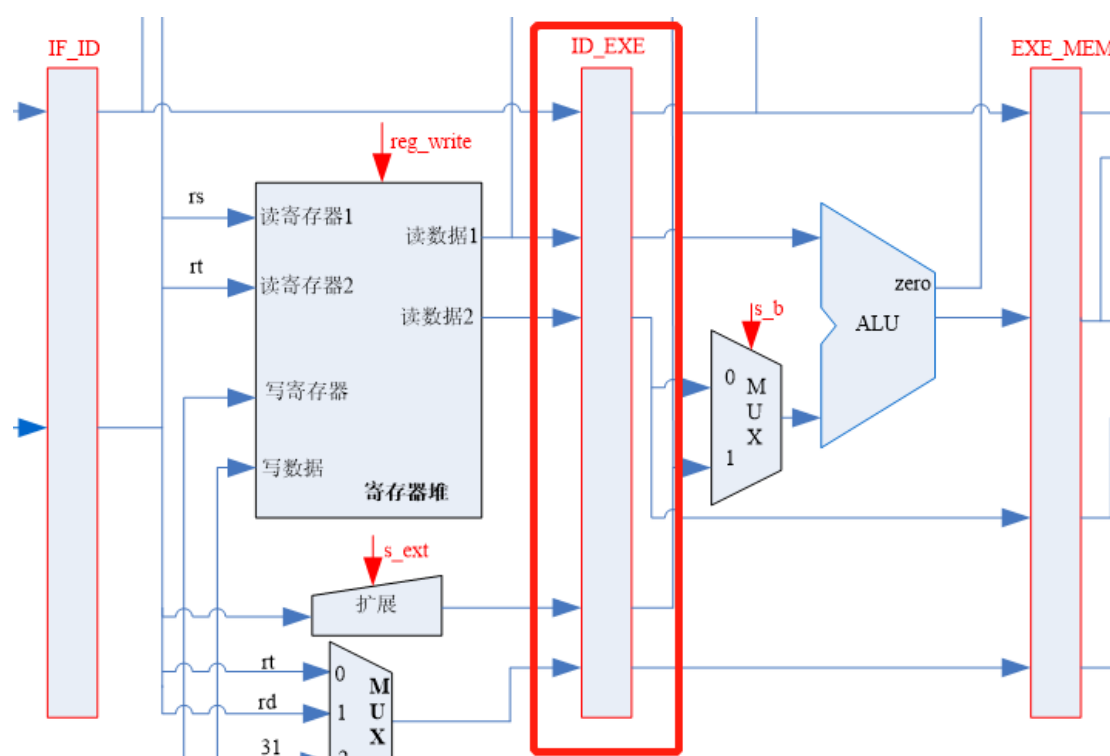


## 代码实现：

```
`include "pipe_reg.v"
`include "pipe_reg_5.v"
`include "pipe_reg_1.v"
`include "pipe_reg_6.v"
`include "pipe_reg_2.v"
module id_exe(
    input clock,
    input reset,
    input [31:0]dpc4,
    input [31:0]data1,
    input [31:0]data2,
    input [31:0]ext_imm,
    input [4:0] rw,
    input [4:0] aluop,
    input s_b,
    input reg_write,
    input mem_write,
    input [1:0] s_data_write,
    output [31:0] ddpc4,
    output [31:0] ddata1,
    output [31:0] ddata2,
    output [31:0] dext_imm,
    output [4:0] drw,
    output [4:0] naluop,
    output ns_b,
    output nreg_write,
    output nmem_write,
    output [1:0]ns_data_write
);

    pipe_reg pc_1(dpc4,clock,reset,ddpc4);
    pipe_reg reg_data1(data1,clock,reset,ddata1);
    pipe_reg reg_data2(data2,clock,reset,ddata2);
    pipe_reg ext_1(ext_imm,clock,reset,dext_imm);
    pipe_reg_5 rw_1(rw,clock,reset,drw);
    pipe_reg_5 aluop_1(aluop,clock,reset,naluop);
    pipe_reg_1 s_b_1(s_b,clock,reset,ns_b);
    pipe_reg_1 reg_write_1(reg_write,clock,reset,nreg_write);
    pipe_reg_1 mem_write_1(mem_write,clock,reset,nmem_write);
    pipe_reg_2 s_data_write_1(s_data_write,clock,reset,ns_data_write);
endmodule
```

## EXE\_MEM 寄存器：

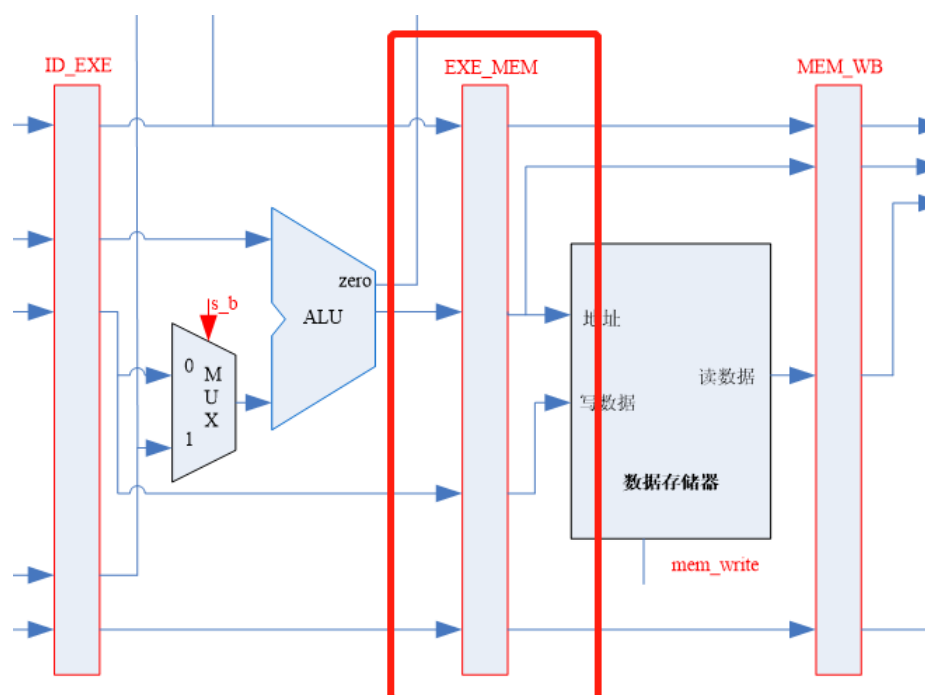

## 代码实现：

```


`include "pipe_reg.v"
`include "pipe_reg_5.v"
`include "pipe_reg_1.v"
`include "pipe_reg_6.v"
`include "pipe_reg_2.v"
module exe_mem(
    input clock,
    input reset,
    input [31:0] dpc4,
    input [31:0] busw,
    input [31:0] data2,
    input [4:0] rw,
    input nreg_write,
    input nmem_write,
    input [1:0] ns_data_write,
    output [31:0] ddpc4,
    output [31:0] dbusw,
    output [31:0] ddata2,
    output [4:0] drw,
    output nreg_write,
    output nmem_write,
    output [1:0] nns_data_write
);

    pipe_reg pc_2(dpc4,clock,reset,ddpc4);
    pipe_reg busw_1(busw,clock,reset,dbusw);
    pipe_reg reg_data3(data2,clock,reset,ddata2);
    pipe_reg_5 rw_2(rw,clock,reset,drw);
    pipe_reg_1 reg_write_2(nreg_write,clock,reset,nreg_write);
    pipe_reg_1 mem_write_2(nmem_write,clock,reset,nmem_write);
    pipe_reg_2 s_data_write_2(ns_data_write,clock,reset,nns_data_write);

endmodule

```

## MEM\_WB 寄存器:

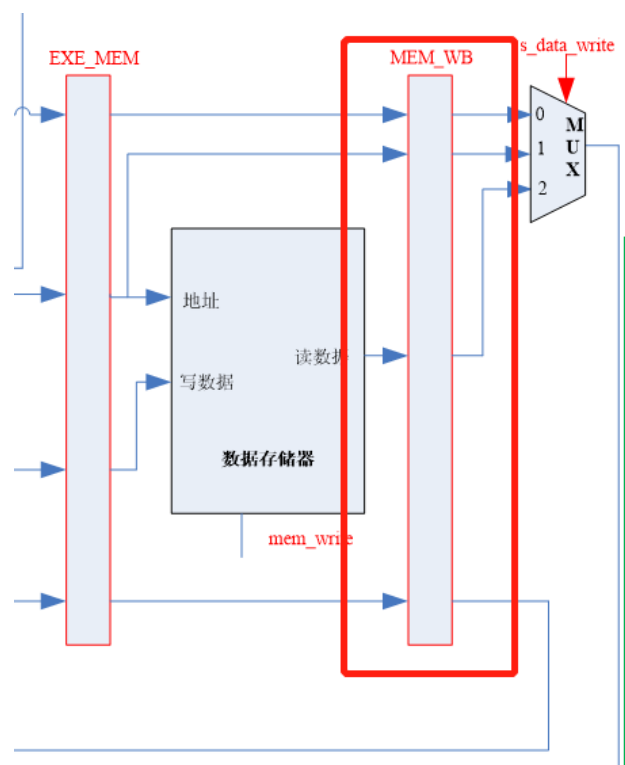

## 代码实现:

```

`include "pipe_reg.v"
`include "pipe_reg_5.v"
`include "pipe_reg_1.v"
`include "pipe_reg_6.v"
`include "pipe_reg_2.v"

module mem_wb(
    input clock,
    input reset,
    input [31:0] dpc4,
    input [31:0] busw,
    input [31:0] data,
    input [4:0] rw,
    input nnreg_write,
    input [1:0] nns_data_write,
    output [31:0] ddpc4,
    output [31:0] dbusw,
    output [31:0] ddata,
    output [4:0] drw,
    output nnnreg_write,
    output [1:0] nnns_data_write
);

    pipe_reg pc_3(dpc4,clock,reset,ddpc4);
    pipe_reg busw_2(busw,clock,reset,dbusw);
    pipe_reg reg_data4(data,clock,reset,ddata);
    pipe_reg_5 rw_3(rw,clock,reset,drw);
    pipe_reg_1 reg_write_3(nnreg_write,clock,reset,nnnreg_write);
    pipe_reg_2 s_data_write_3(nns_data_write,clock,reset,nnns_data_write);
endmodule

```


## 顶层模块：

```

pc PC(pc,clock,reset,npc);
npc NPC(pc,Ext_imm32,imm26,a,Npcop,zero,npc);
im IM(instruction,pc);
if_id IF_ID(pc,instruction,clock,reset,dpc,dinst);
ctrl CTRL(opcode,func,aluop,reg_write,Extop,s_b,s_num_write,mem_write,s_data_write,Npcop);
mux3x5 MUX1(rt,rd,thirty_one,s_num_write,num_write);
ext EXT(imm16,Extop,Ext_imm32);
gpr GPR(a,b,clock,nnnreg_write,dinst,dddrw,data_write);
id_exe ID_EXE(clock,reset,dpc,a,b,Ext_imm32,num_write,aluop,s_b,reg_write,mem_write,s_data_write,
ddpc,ddata1,ddata2,dext_imm,drw,naluop,ns_b,nreg_write,nmem_write,ns_data_write);
mux2x32 MUX2(ddata2,dext_imm,ns_b,busb);
alu ALU(busw,zero,ddata1,busb,naluop);
exe_mem EXE_MEM(clock,reset,ddpc,busw,ddata2,drw,nreg_write,nmem_write,ns_data_write,ddpc,dbusw,ddata2,ddrw,nnreg_write,nnmem_write,nns_data_write);
dm DM(data_out,clock,nnmem_write,dbusw,ddata2);
mem_wb MEM_WB(clock,reset,ddpc,dbusw,data_out,ddrw,nnreg_write,nns_data_write,dddpcc,dbusw,ddata,dddrw,nnnreg_write,nnns_data_write);
mux3x32 MUX3(ddbusw,ddata,dddpcc,nnns_data_write,data_write);

```

分析：整体的数据通路图如下：

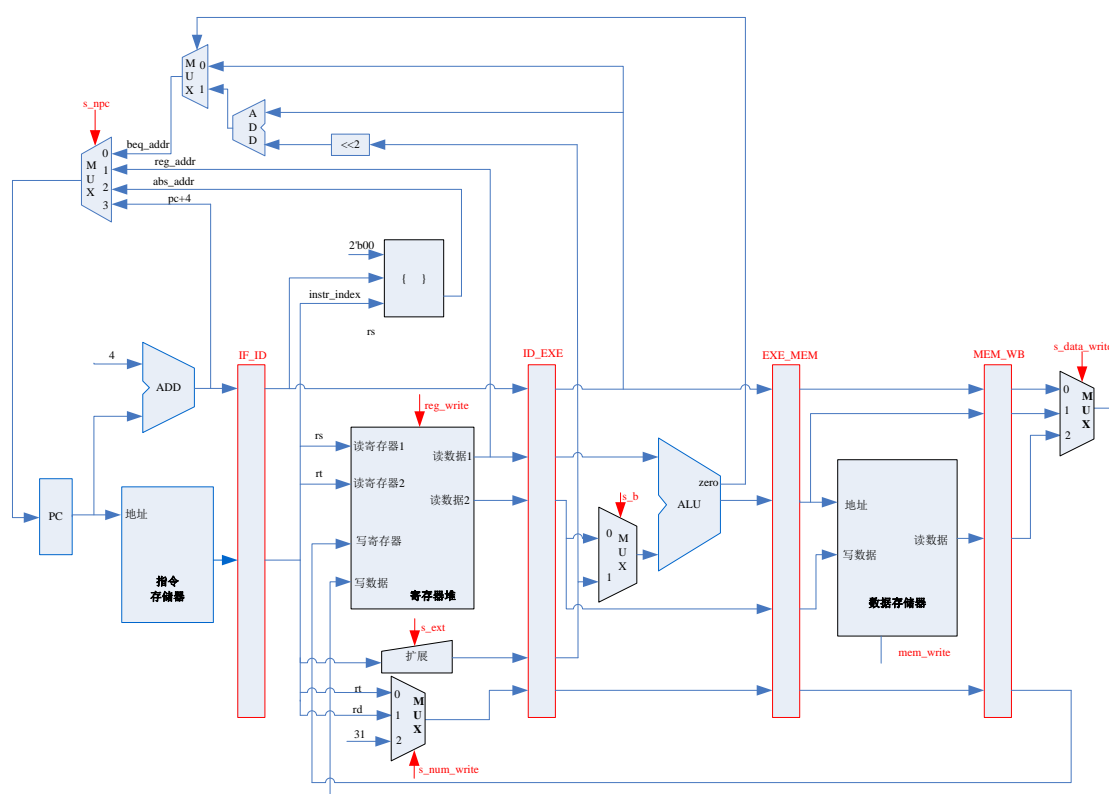

增加流水线寄存器，把数据通路分成五部分。值得注意的是，一个信号可能需要传递多个阶段，因此需要注意命名的合理性，并且在同一时刻，由流水线寄存器分开的数据通路执行的是不同的指令。

以下是 testbench 部分截图以及仿真截图：


/pipeline_cpu_test/CLOCK	1'h0				
/pipeline_cpu_test/RESET	1'h0				
/pipeline_cpu_test/PIPELINE_CPU/IF_ID/pc4	32'h00003000	0000...	00003004	00003008	
/pipeline_cpu_test/PIPELINE_CPU/IF_ID/dpc4	32'h00000000	0000...	00003000	00003004	
/pipeline_cpu_test/PIPELINE_CPU/ID_EXE/ddpc4	32'h00000000	00000000		00003000	
/pipeline_cpu_test/PIPELINE_CPU/EXE_MEM/ddpc4	32'h00000000	00000000			
/pipeline_cpu_test/PIPELINE_CPU/MEM_WB/ddpc4	32'h00000000	00000000			

分析：在不考虑分支冒险和数据冒险时得到如上波形，易知在每个上升沿时，pc 值和流水线寄存器的值都会更新，并且前一个 pc 值会流向后一个流水线寄存器。

## 2.2 流水线 CPU(EXE 级数据冒险 1)
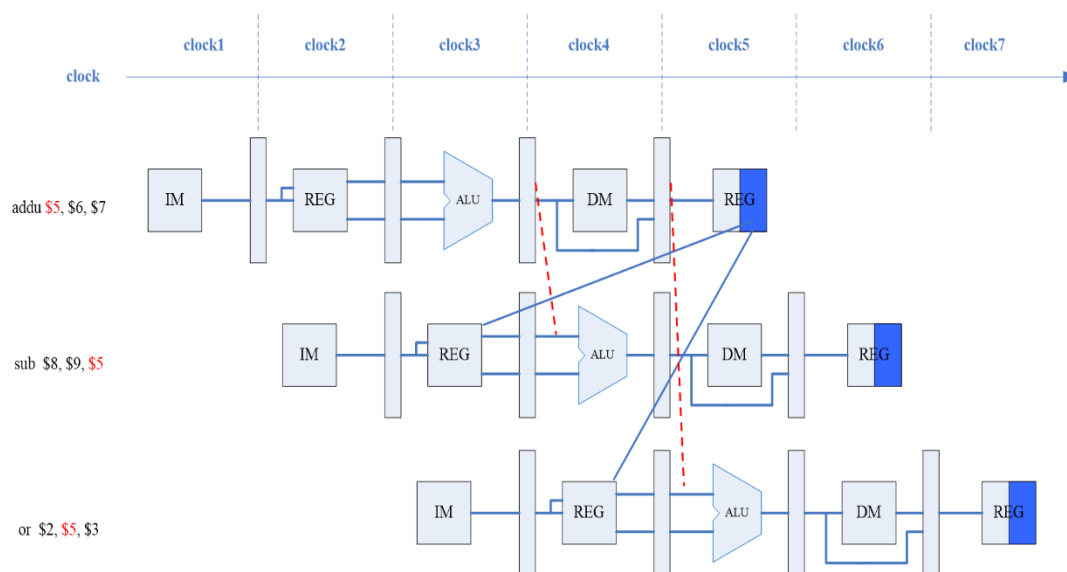
### 2.2.1 功能描述

在上一个实验（流水线 CPU(不考虑冒险)）的基础上处理以下 EXE 级数据冒险（包括双重数据冒险）：



### 2.2.2 主要模块及代码实现

#### CTRL2

```

module ctrl2(
    input [4:0] dddrw,
    input [4:0] ddrw,
    input [4:0] nrt,
    input [4:0] nrd,
    output reg [1:0] s_forwardA,
    output reg [1:0] s_forwardB
);

    always@(*)
    begin
        if(nrt == ddrw)
            s_forwardA = 2'b00;
        else if(nrt == dddrw)
            s_forwardA = 2'b01;
        else
            s_forwardA = 2'b10;
    end

    always@(*)
    begin
        if(nrd == ddrw)
            s_forwardB = 2'b00;
        else if(nrd == dddrw)
            s_forwardB = 2'b01;
        else
            s_forwardB = 2'b10;
    end
endmodule

```

## 顶层模块：


```

pc PC(pc,clock,reset,npc);
npc NPC(pc,Ext_imm32,imm26,a,Npcop,zero,npc);
im IM(instruction,pc);
if_id IF_ID(pc,instruction,clock,reset,dpc,dinst);
ctrl CTRL(opcode,func,aluop,reg_write,Extop,s_b,s_num_write,mem_write,s_data_write,Npcop);
mux3x5 MUX1(rt,rd,thirty_one,s_num_write,num_write);
ext EXT(imm16,Extop,Ext_imm32);
gpr GPR(a,b,clock,nnnreg_write,dinst,dddrw,data_write);
id_exe ID_EXE(clock,reset,dpc,a,b,Ext_imm32,num_write,aluop,s_b,reg_write,mem_write,s_data_write,rs,rt,
ddpc,ddata1,ddata2,dext_imm,drw,naluop,ns_b,nreg_write,nmem_write,ns_data_write,nrs,nrt);
ctrl2 CTRL2(dddrrw,ddrw,nrs,nrt,s_forwardA,s_forwardB);
mux3x32 MUX4(dbusw,ddbusrw,ddata1,s_forwardA,ddata1_s);
mux3x32 MUX5(dbusw,ddbusrw,ddata2,s_forwardB,ddata2_s);
mux2x32 MUX2(ddata2_s,dext_imm,ns_b,busrw);
alu ALU(busrw,zero,ddata1_s,busrw,naluop);
exe_mem EXE_MEM(clock,reset,ddpc,busrw,ddata2_s,drw,nreg_write,nmem_write,ns_data_write,dddpc,ddbusrw,ddata2,ddrw,nnreg_write,nmem_write,nns_data_write);
dm DM(data_out,clock,nmem_write,dbusrw,ddata2);
mem_wb MEM_WB(clock,reset,dddpc,dbusrw,data_out,ddrw,nnreg_write,nns_data_write,dddpc,ddbusrw,ddata,ddrw,nnnreg_write,nnns_data_write);
mux3x32 MUX3(ddbusrw,ddata,dddpc,nnns_data_write,data_write);


```

分析：整体的数据通路图如下：



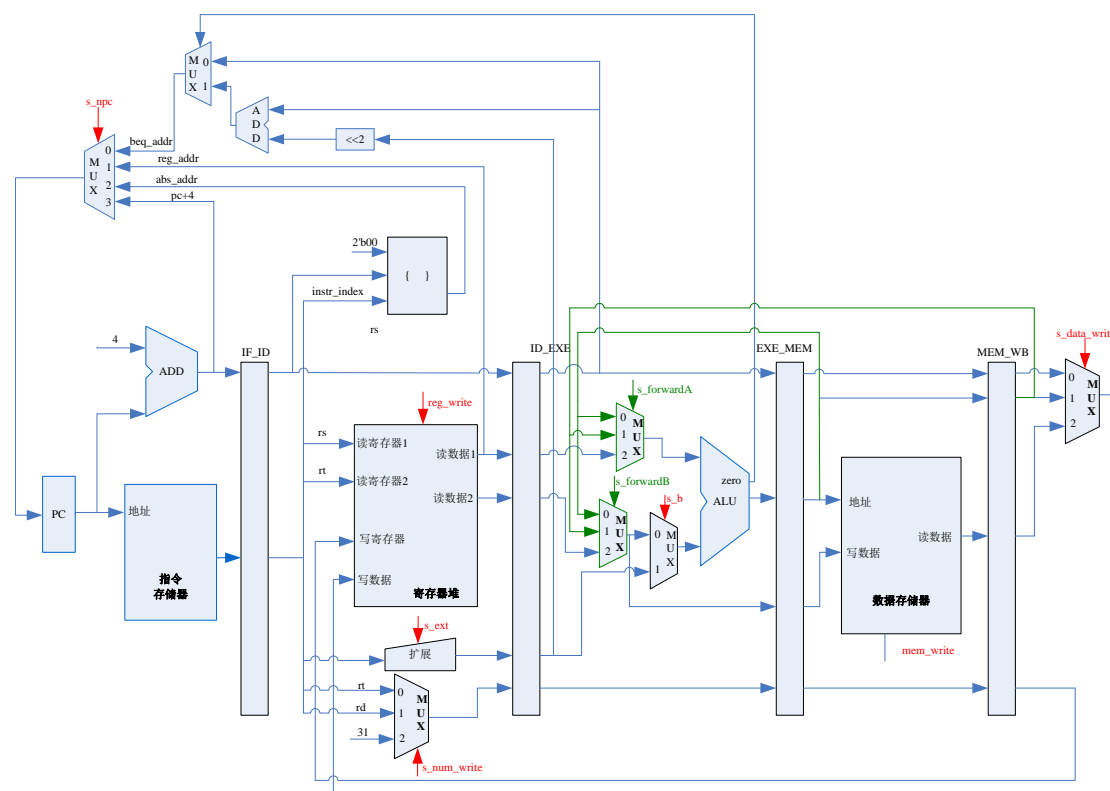

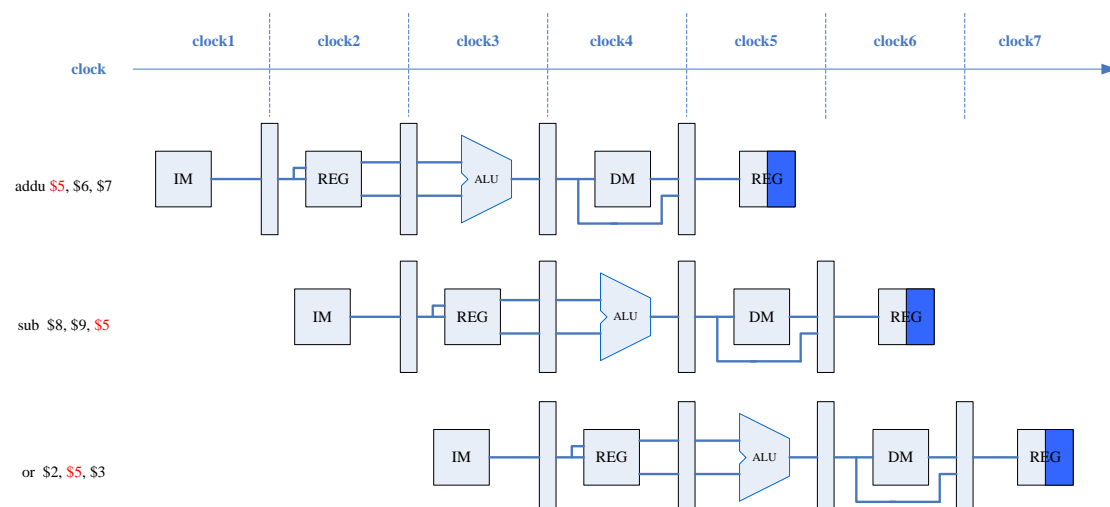EXE 级数据冒险 (1) —— 寄存器的新值是 ALU 的计算结果的示意图如下:



需要注意的是，EXE 级需要从寄存器堆读数据，如果读取时数据不是最新数据，就会产生数据冒险。 $\$5$  号寄存器的值在 clock4 就可以得到。如果 ALU 源操作数  $\$0$  号寄存器，则不需要旁路。数据通路图中增加了一个旁路单元，产生旁路控制信号  $s\_forwardA$  和  $s\_forwardB$ 。

以下是 testbench 部分截图以及仿真截图：  
用到的汇编：

```

1:0x00430820 : add $1,$2,$3
2:0x00c80825 : or $1,$6,$8
3:0x00a12023 : subu $4,$5,$1
4:0x00293824 : and $7,$1,$9

```

	1'h1					
	1'h1					
E_CPU/IM/instruction	32h00a12023	00430820	00c80825	00a12023	00293824	
E_CPU/busw	32h00000005	00000000		00000005	0000000e	
E_CPU/mem_busw	32h00000000	00000000			00000005	
E_CPU/wb_busw	32h00000000	00000000				
E_CPU/ddata1_s	32h00000002	00000000		00000002	00000006	
E_CPU/busb	32h00000003	00000000		00000003	00000008	
E_CPU/ddata2_s	32h00000003	00000000		00000003	00000008	
E_CPU/ALU/a	32h00000002	00000000		00000002	00000006	
E_CPU/ALU/b	32h00000003	00000000		00000003	00000008	
E_CPU/ALU/c	32h00000005	00000000		00000005	0000000e	


分析：

通过分析波形图可知，前两条指令都能够正常运算。而第三条指令和第四条指令中的 alu 分别成功替换成计算结果，这说明能够正常的进行冒险的运算，数据传输正常。困难之处在于判断是否发生数据冒险和传输正确的数据。

## 2.3 流水线 CPU（EXE 级数据冒险 2）
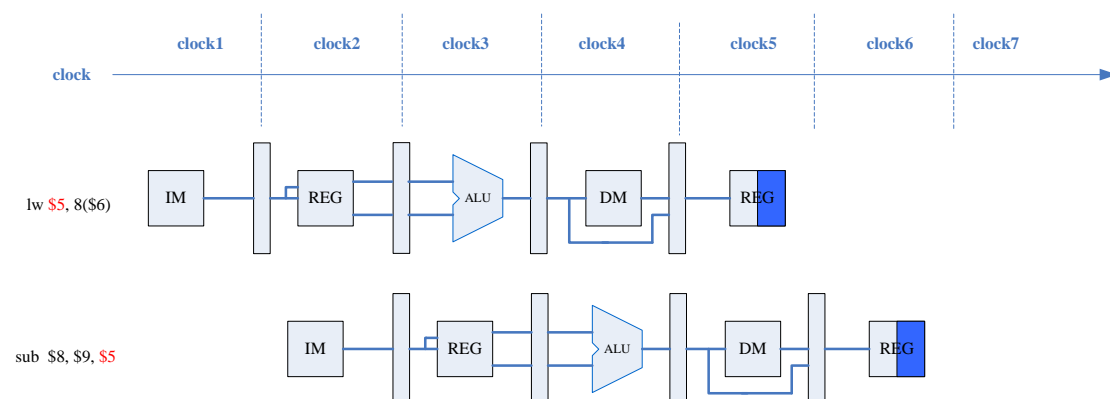
### 2.3.1 功能描述

EXE 级数据冒险（2）——寄存器新值是从 DM 中读出的数据，在 EXE 级数据冒险 1 的基础上处理以下数据冒险：



### 2.3.2 主要模块及代码实现

#### IF\_ID 寄存器：

较之前的更改之处已在图中标出

```

`include "pipe_reg_wrn.v"
module if_id(pc4, inst, clock, reset, wrn, dpc4, dinst);
    input [31:0] pc4;
    input [31:0] inst;
    input clock;
    input reset;
    input wrn;
    output [31:0] dpc4;
    output [31:0] dinst;

    pipe_reg_wrn nextpc(pc4, clock, reset, wrn, dpc4);
    pipe_reg_wrn id(inst, clock, reset, wrn, dinst);
endmodule

```

## ID\_EXE 寄存器:

```

`include "pipe_reg.v"
`include "pipe_reg_5.v"
`include "pipe_reg_1.v"
`include "pipe_reg_6.v"
`include "pipe_reg_2.v"
module id_exe(
    input clock,
    input reset,
    input [31:0] dpc4,
    input [31:0] data1,
    input [31:0] data2,
    input [31:0] ext_imm,
    input [4:0] rw,
    input [4:0] aluop,
    input s_b,
    input reg_write,
    input mem_write,
    input [1:0] s_data_write,
    input [4:0] rs,
    input [4:0] rt,
    input memtoreg,
    input wrn,
    output reg [31:0] ddpc4,
    output reg [31:0] ddata1,
    output reg [31:0] ddata2,
    output reg [31:0] dext_imm,
    output reg [4:0] drw,
    output reg [4:0] naluop,
    output reg ns_b,
    output reg nreg_write,
    output reg nmem_write,
    output reg [1:0] ns_data_write,
    output reg [4:0] nrs,
    output reg [4:0] nrt,
    output reg ememtoreg
);
    always@(posedge clock , negedge reset)
    begin
        if((!wrn)||(!reset))
        begin
            ddpc4 = 32'd0;
            ddata1 = 32'd0 ;
            ddata2 = 32'd0 ;
            dext_imm = 32'd0;
            drw = 5'd0;
            naluop = 5'd0;
            ns_b = 1'd0;
            nreg_write = 1'd0;
            nmem_write = 1'd0;
            ns_data_write = 2'd0;
            nrs = 5'd0;
            nrt = 5'd0;
            ememtoreg = 1'd0;
        end
        else
        begin
            ddpc4 = dpc4;
            ddata1 = data1 ;
            ddata2 = data2 ;
            dext_imm = ext_imm;
            drw = rw;
            naluop = aluop;
            ns_b = s_b;
            nreg_write = reg_write;
            nmem_write = mem_write;
            ns_data_write = s_data_write;
            nrs = rs;
            nrt = rt;
            ememtoreg = memtoreg;
        end
    end
end

```

此部分改动较大，当 reset 或 wrn 为 0，需要令通过它的所有信号赋 0，也就是说，不仅要增加使能信号来传递阻塞信息，还需注意让 exe、wb、mem 分时序停止工作。

## MEM\_WB 寄存器:

```

`include "pipe_reg.v"
`include "pipe_reg_5.v"
`include "pipe_reg_1.v"
`include "pipe_reg_6.v"
`include "pipe_reg_2.v"
module mem_wb(
    input clock,
    input reset,
    input [31:0] dpc4,
    input [31:0] busw,
    input [31:0] data,
    input [4:0] rw,
    input nnreg_write,
    input [1:0] nns_data_write,
    input wrn,
    output [31:0] ddpc4,
    output [31:0] dbusw,
    output [31:0] ddata,
    output [4:0] drw,
    output nnnreg_write,
    output [1:0] nnns_data_write
);

    pipe_reg pc_3(dpc4,clock,reset,wrn,ddpc4);
    pipe_reg busw_2(busw,clock,reset,wrn,dbusw);
    pipe_reg reg_data4(data,clock,reset,wrn,ddata);
    pipe_reg_5 rw_3(rw,clock,reset,wrn,drw);
    pipe_reg_1 reg_write_3(nnreg_write,clock,reset,wrn,nnnreg_write);
    pipe_reg_2 s_data_write_3(nns_data_write,clock,reset,wrn,nnns_data_write);

endmodule

```


## 顶层模块：

```

pc PC(pc,clock,reset,wrn,npc);
npc NPC(pc,Ext_imm32,imm26,a,Npcop,zero,npc);
im IM(instruction,pc);
if_id IF_ID(pc,instruction,clock,reset,wrn,dpc,dinst);
ctrl CTRL(opcode,func,aluop,reg_write,Extop,s_b,s_num_write,mem_write,s_data_write,Npcop,memtoreg);
mux3x5 MUX1(rt,rd,thirty_one,s_num_write,num_write);
ext EXT(imm16,Extop,Ext_imm32);
gpr GPR(a,b,clock,nnnreg_write,dinst,dddrw,data_write);
id_exe ID_EXE(clock,reset,dpc,a,b,Ext_imm32,num_write,aluop,s_b,reg_write,mem_write,s_data_write,rs,rt,memtoreg,wrn,
ddpc,ddata1,ddata2,dext_imm,drw,naluop,ns_b,nreg_write,nmem_write,ns_data_write,nrs,nrt,ememtoreg);
ctrl2 CTRL2(dddrw,ddrw,drw,nrs,nrt,rs,rt,nreg_write,nnreg_write,ememtoreg,memtoreg,s_forwardA,s_forwardB,wrn);
mux3x32 MUX4(dbusw,data_write,ddata1,s_forwardA,ddata1_s);
mux3x32 MUX5(dbusw,data_write,ddata2,s_forwardB,ddata2_s);
mux2x32 MUX2(ddata2_s,dext_imm,ns_b,busb);
alu ALU(busw,zero,ddata1_s,busb,naluop);
exe_mem EXE_MEM(clock,reset,ddpc,busw,ddata2_s,drw,nreg_write,nmem_write,ns_data_write,ememtoreg,mwrn,
dddrw,dbusw,ddata2,ddrw,nnreg_write,nmem_write,nns_data_write,nnmemtoreg);
dm DM(data_out,clock,nnmem_write,dbusw,ddata2);
mem_wb MEM_WB(clock,reset,dddrw,dbusw,data_out,ddrw,nnreg_write,nns_data_write,mwrn,
dddrw,ddbusw,ddata,dddrw,nnnreg_write,nnns_data_write);
mux3x32 MUX3(ddbusw,ddata,dddrw,nnns_data_write,data_write);

```

分析：总体数据通路图如下：

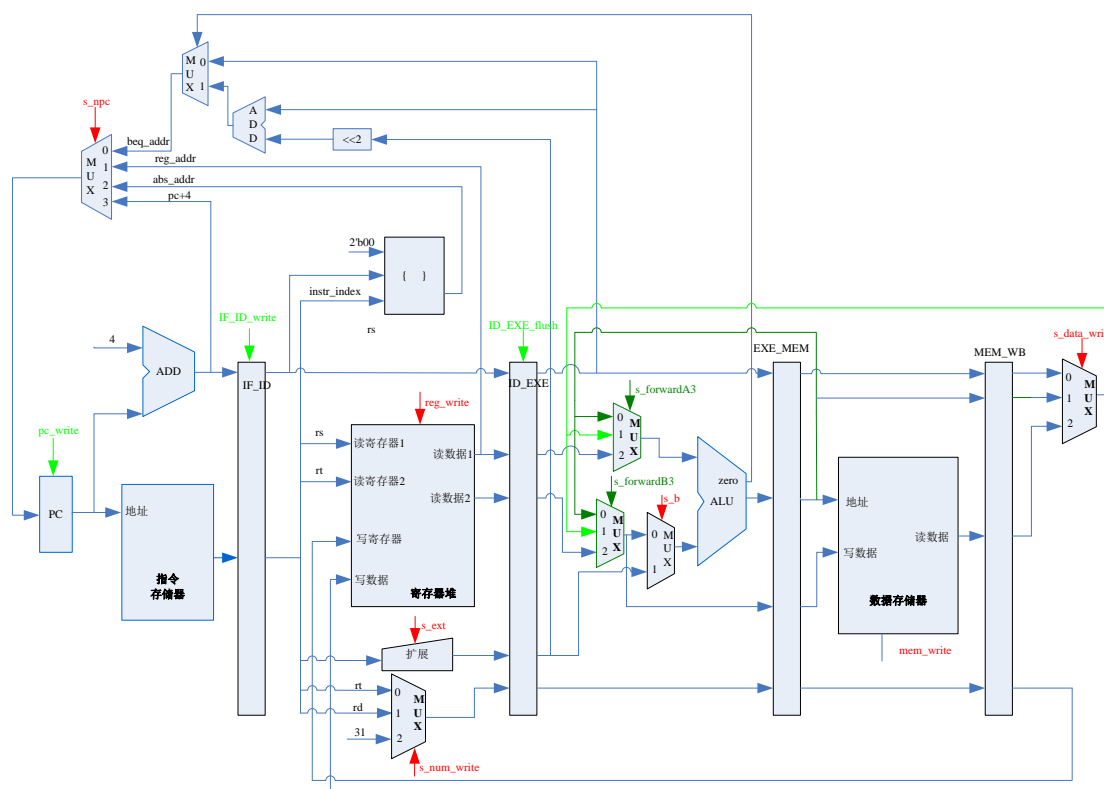


根据数据通路图可知，需要注意的是\$5号寄存器的值是DM的输出，它的值在clock5时才能够得到，sub指令必须延迟一个周期再执行，也就是说流水线必须阻塞一个周期。并且sub指令在clock4时需要最新的\$5号寄存器的值。

对于阻塞问题，由于IF\_ID流水线寄存器不更新，这样ID级译码的指令就还是同一条指令，所以需要增加写使能信号IF\_ID\_write。同时PC寄存器也不更新，所以同理也需要增加写使能信号pc\_write。而ID\_EXE流水线寄存器增加了flush信号，把控制信号都改为0，这样当前指令无效。

## 2.4 流水线 CPU（EXE 级数据冒险 3）

### 2.4.1 功能描述

EXE 级数据冒险(3)——寄存器在 WB 周期结束时才能写入引起的数据冒险。

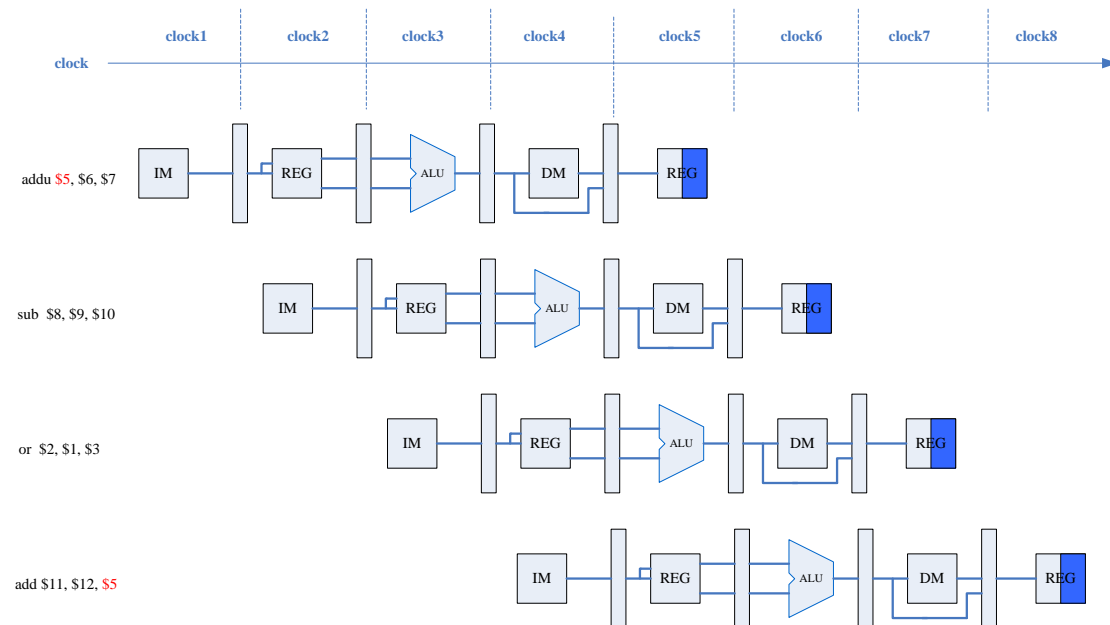

## 2.4.2 主要模块及代码实现

### EXE\_MEM 模块:

```

module exe_mem(clock,reset,dpc4,busw,data2,rw,nreg_write,nmem_write,ns_data_write,
ememtoereg,mem_r,ddpc4,dbusw,ddata2,drw,nnreg_write,nnmem_write,nns_data_write,
mmemtoereg);
    input clock,reset;
    input [31:0] dpc4,busw,data2;
    input [4:0] rw;
    input nreg_write,nmem_write,ememtoereg,mem_r;
    input [1:0] ns_data_write;
    output reg [31:0] ddpc4,dbusw,ddata2;
    output reg [4:0] drw;
    output reg nnreg_write,nnmem_write,mmemtoereg;
    output reg [1:0] nns_data_write;

    always @(posedge clock,negedge reset)
    begin
        if(~reset) {ddpc4,dbusw,ddata2,drw,nnreg_write,nnmem_write,nns_data_write,
mmemtoereg}={32'h0000_0000,32'h0000_0000,32'h0000_0000,5'b00000,1'b0,1'b0,2'b00
,1'b0};
        else if(mem_r) {ddpc4,dbusw,ddata2,drw,nnreg_write,nnmem_write,nns_data_write,
mmemtoereg}={dpc4,busw,data2,rw,nreg_write,nmem_write,ns_data_write,ememtoereg};
    end
endmodule

```

### EXT 模块:

```

module ext(imm16,Extop,Ext_imm32);
    input [15:0] imm16;
    input Extop;
    output reg [31:0]Ext_imm32;

    always @(*)
begin
    if(Extop)
        if($signed(imm16) >= 0)
            Ext_imm32 = {16'h0000,imm16};
        else
            Ext_imm32 = {16'hffff,imm16};
        else Ext_imm32 = {16'h0000,imm16};
    end
end

```

## ID\_EXE 模块:

```

module id_exe(
    input clock,reset,
    input [31:0]dpc4,data1,data2,ext_imm,
    input [4:0] rw, aluop,
    input s_b,reg_write,mem_write,
    input [1:0] s_data_write,
    input [4:0] rs,rt,
    input memtoreg,pc_write,pc_write2,flush,
    output reg [31:0] ddpc4,ddata1,ddata2,dext_imm,
    output reg [4:0] drw,naluop,
    output reg ns_b,nreg_write,nmem_write,
    output reg [1:0]ns_data_write,
    output reg [4:0] nrs,[4:0] nrt,
    output reg ememtoreg,mem_flush
);

always@(posedge clock , negedge reset)
begin
    if((~pc_write)||(~reset)||(~pc_write2)){ddpc4,ddata1,ddata2,dext_imm,drw,naluop,ns_b,
    nreg_write,nmem_write,ns_data_write,nrs,nrt,ememtoreg}={32'd0,32'd0,32'd0,32'd0,
    5'd0,5'd0,1'd0,1'd0,1'd0,2'd0,5'd0,5'd0,1'd0};
    else {ddpc4,ddata1,ddata2,dext_imm,drw,naluop,ns_b,nreg_write,nmem_write,
    ns_data_write,nrs,nrt,ememtoreg,mem_flush}={dpc4,data1,data2,ext_imm,rw,aluop,s_b,
    reg_write,mem_write,s_data_write,rs,rt,memtoreg,flush};
end

endmodule

```

## MEM\_WB 模块:

```

module mem_wb(
    input clock,reset,
    input [31:0] dpc4,busw,data,
    input [4:0] rw,
    input nnreg_write,
    input [1:0]nns_data_write,
    input [31:0] mem_data2,
    input mem_r,
    output reg [31:0] ddpc4,dbusw,ddata,
    output reg [4:0] drw,
    output reg nnnreg_write,
    output reg [1:0]nnns_data_write,
    output reg [31:0] wb_data2
);

always @(posedge clock,negedge reset)
begin
    if(~reset) {ddpc4,dbusw,ddata,drw,nnnreg_write,wb_data2,nnns_data_write}={
        32'h0000_0000,32'h0000_0000,32'h0000_0000,5'b00000,1'b0,32'd0,2'b00};
    else if(mem_r) {ddpc4,dbusw,ddata,drw,nnnreg_write,wb_data2,nnns_data_write}={
        dpc4,busw,data,rw,nnreg_write,mem_data2,nns_data_write};
end

endmodule

```

## 顶层模块：

```

pc PC(pc,clock,reset,pc_write,pc_write_2,npc); //ok
npc NPC(pc,id_ext_num,Ext_imm32,id_ins[25:0],for_id_reg1Data,npc_op,zeroone,npc);
//ok
im IM(if_ins,pc); //ok
if_id IF_ID(pc,if_ins,clock,reset,IF_ID_flu,pc_write,pc_write_2,EXE_flu,
id_ext_num,id_ins); //ok
ctrl CTRL(id_ins[31:26],id_ins[5:0],aluop,id_reg_write,exSer,id_s_b,s_num_write,
id_mem_write,s_data_write,npc_op,mem_to_reg); //ok
ext EXT(id_ins[15:0],exSer,Ext_imm32); //ok
gpr GPR(for_id_reg1Data,for_id_reg2Data,clock,wb_reg_write,id_ins,wb_rw,
data_write); //ok

id_exe ID_EXE(clock,reset,id_ext_num,for_ex_reg1Data,for_ex_reg2Data,Ext_imm32,
num_write,aluop,id_s_b,id_reg_write,id_mem_write,s_data_write,rs,rt,mem_to_reg,
pc_write,pc_write_2,EXE_flu,
exe_pc,ex_reg1Data,ex_reg2Data,exe_ext_imm,exe_rw,exe_alu_op,exe_s_b,
exe_reg_write,exe_mem_write,exe_s_data_write,exe_rs,exe_rt,exe_mtor,mem_flu);
forward CTRL2(wb_rw,mem_rw,exe_rw,exe_rs,exe_rt,rs,rt,for_ex_reg1Data,
for_ex_reg2Data,exe_reg_write,mem_reg_write,wb_reg_write,exe_mtor,mem_mtor,npc_op,
EXE_flu,mem_flu,mem mem write,
s_forwardA,s_forwardB,s_forwardA2,s_forwardB2,wst,IF_ID_flu,zeroone,pc_write_2,
pc_write);


alu ALU(ex_alu_res,id_reg_data,alu_result_b,exe_alu_op); //ok
exe_mem EXE_MEM(clock,reset,exe_pc,ex_alu_res,id_reg_data2,exe_rw,exe_reg_write,
exe_mem_write,exe_s_data_write,exe_mtor,mem_pc_write,
mem_pc,mem_alu_res,mem_reg2Data,mem_rw,mem_reg_write,mem_mem_write,
mem_s_data_write,mem_mtor);
dm DM(mem_mem_data,clock,mem_mem_write,mem_alu_res,mem_reg2Data); //ok
mem_wb MEM_WB(clock,reset,mem_pc,mem_alu_res,mem_mem_data,mem_rw,mem_reg_write,
mem_s_data_write,mem_reg2Data,mem_pc_write,
wb_pc,wb_alu_result,wb_mem_data,wb_rw,wb_reg_write,wb_s_data_write,
wb_data2); //ok

mux3 MUX3(wb_alu_result,wb_mem_data,s_wb_pc,wb_s_data_write,data_write); //ok
mux4 #(5) MUX1(rt,rd,32'b1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111,5'b00000,
s_num_write,num_write); //ok
mux3 MUX4(mem_alu_res,data_write,ex_reg1Data,s_forwardA,id_reg_data); //ok
mux3 MUX5(mem_alu_res,data_write,ex_reg2Data,s_forwardB,reg_tmpdata); //ok
mux2 MUX8(reg_tmpdata,data_write,wst,id_reg_data2); //ok
mux2 MUX2(id_reg_data2,exe_ext_imm,exe_s_b,alu_result_b); //ok
mux3 MUX6(data_write,mem_alu_res,for_id_reg1Data,s_forwardA2,for_ex_reg1Data);
//ok
mux3 MUX7(data_write,mem_alu_res,for_id_reg2Data,s_forwardB2,for_ex_reg2Data);
//ok

```

分析：总体数据通路图如下：



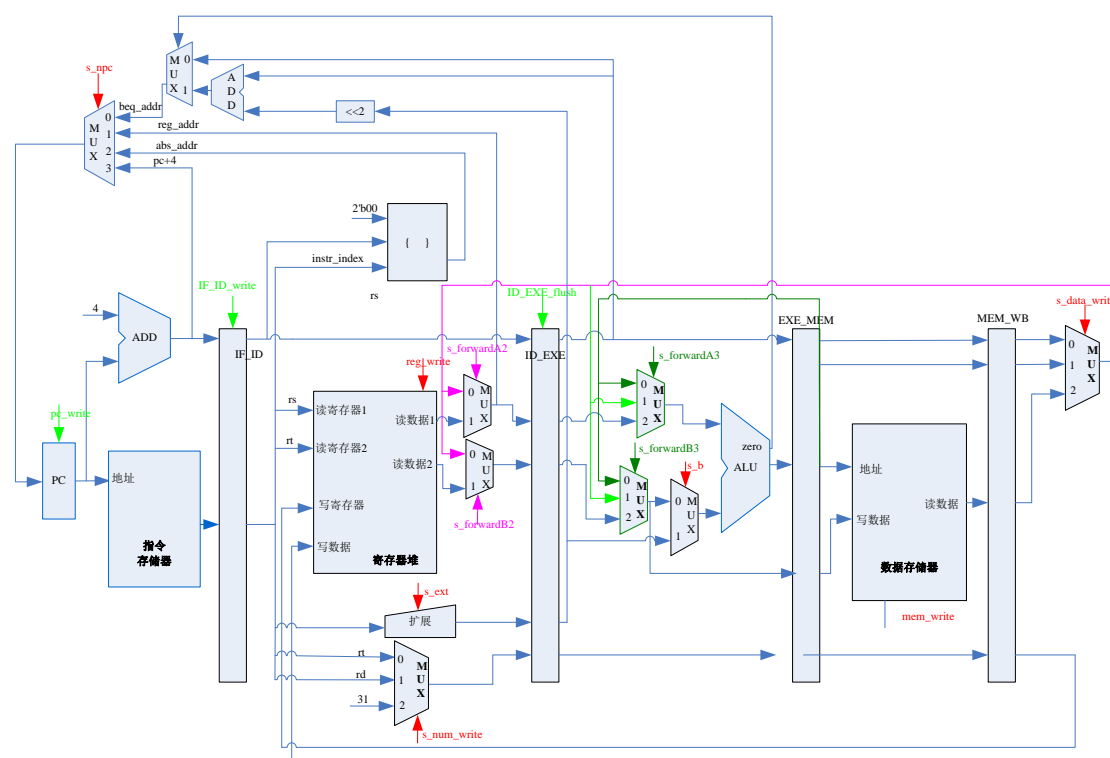

理想化的寄存器堆采用前半周期写后半周期读，所以不存在这种数据冒险。而在实际实现中，寄存器堆在 WB 级的结束时才写入值，所以 add 指令在 clock5 读取的 \$5 号寄存器的值是旧值，存在数据冒险。从图中可以看出我们需要在 MEM 阶段的 out 与 REG 阶段的从寄存器中取出操作数进行选择。同时增加两个选择信号：s\_forwardA2 和 s\_forwardB2

写寄存器的问题：%50 点是信号在转变过程中电压处于高电平和低电平之间中间点的位置，输出相应输入的改变需要一定的时间。

以下是 testbench 部分截图以及仿真截图：

用到的汇编：

```
1:00430820: add    $1,$2,$3
2:00a12023: subu   $6,$7,$1
3:00293824: and    $8,$1,$4
4:00e13025: or     $5,$8,$1
```


Instruction	32h0043882a	00430820	00293824	00e13025	0043882a	12270005
GPR/a	32h00000007	00000000	00000005	00000001	00000007	00000002
GPR/b	32h00000001	00000000	00000001	00000009	00000001	00000003
ALU/a	32h00000005	00000000	00000002	00000005	00000005	00000001
ALU/b	32h00000009	00000000	00000003	00000005	00000009	00000005
ALU/c	32h00000001	00000000	00000005	00000000	00000001	00000005
s_forwar...	1'h1					
s_forwar...	1'h0					
data_write	32h00000005	00000000			00000005	00000000

通过分析图像可知，在 or 指令的 ID 阶段的数据\_write 为 add 指令的结果，之后将其作为操作数 2，下一个 clock cycle 可以看到 alu.b 的值也换成了 data\_write 的值，所以可以证明数据冒险能够准确传输数据。

## 2.5 J, JR, JAL 指令控制冒险

### 2.5.1 功能描述

处理 J, JR, JAL 指令引入的控制冒险。

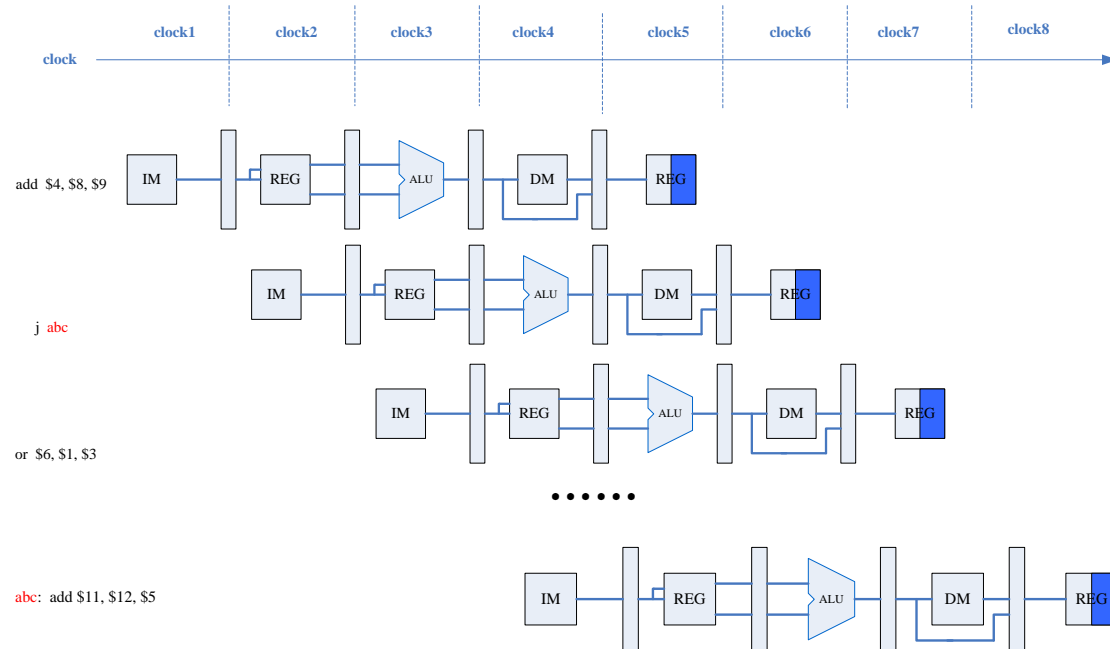

### 2.5.2 主要模块及代码实现

#### EXE\_MEM 模块:

```
module exe_mem(clock,reset,dpc4,busw,data2,rw,nreg_write,nmem_write,ns_data_write,
ememtoereg,mem_r,ddpc4,dbusw,ddata2,drw,nnreg_write,nnmem_write,nns_data_write,
mmemtoereg);
    input clock,reset;
    input [31:0] dpc4,busw,data2;
    input [4:0] rw;
    input nreg_write,nmem_write,ememtoereg,mem_r;
    input [1:0] ns_data_write;
    output reg [31:0] ddpc4,dbusw,ddata2;
    output reg [4:0] drw;
    output reg nnreg_write,nnmem_write,mmemtoereg;
    output reg [1:0] nns_data_write;

    always @(posedge clock,negedge reset)
    begin
        if(~reset) {ddpc4,dbusw,ddata2,drw,nnreg_write,nnmem_write,nns_data_write,
mmemtoereg}={32'h0000_0000,32'h0000_0000,32'h0000_0000,5'b00000,1'b0,1'b0,2'b00,
1'b0};
        else if(mem_r) {ddpc4,dbusw,ddata2,drw,nnreg_write,nnmem_write,nns_data_write,
mmemtoereg}={dpc4,busw,data2,rw,nreg_write,nmem_write,ns_data_write,ememtoereg};
    end
endmodule
```

#### ID\_EXE 模块:

```

module id_exe(
    input clock,
    input reset,
    input [31:0]dpc4,
    input [31:0]data1,
    input [31:0]data2,
    input [31:0]ext_imm,
    input [4:0] rw,
    input [4:0] aluop,
    input s_b,
    input reg_write,
    input mem_write,
    input [1:0] s_data_write,
    input [4:0] rs,
    input [4:0] rt,
    input memtoreg,
    input pc_write,
    input flush,
    output reg [31:0] ddpc4,
    output reg [31:0] ddata1,
    output reg [31:0] ddata2,
    output reg [31:0] dext_imm,
    output reg [4:0] drw,
    output reg [4:0] naluop,
    output reg ns_b,
    output reg nreg_write,
    output reg nmem_write,
    output reg [1:0]ns_data_write,
    output reg [4:0] nrs,
    output reg [4:0] nrt,
    output reg ememtoreg,
    output reg mem_flush
);
always@(posedge clock , negedge reset)
begin
    if((~pc_write)||(~reset)) {ddpc4,ddata1,ddata2,dext_imm,drw,naluop,ns_b,nreg_write,
nmem_write,ns_data_write,nrs,nrt,ememtoreg}={32'd0,32'd0,32'd0,32'd0,5'd0,5'd0,1'd0,
1'd0,1'd0,2'd0,5'd0,5'd0,1'd0};
    else {ddpc4,ddata1,ddata2,dext_imm,drw,naluop,ns_b,nreg_write,nmem_write,
ns_data_write,nrs,nrt,ememtoreg,mem_flush}={dpc4,data1,data2,ext_imm,rw,aluop,s_b,
reg_write,mem_write,s_data_write,rs,rt,memtoreg,flush};
    end

endmodule

```

## MEM\_WB 模块:

```

module mem_wb(clock,reset,dpc4,busw,data,rw,nreg_write,nns_data_write,mem_r,ddpc4,
dbusw,ddata,drw,nnnreg_write,nnns_data_write);
    input clock,reset;
    input [31:0] dpc4,busw,data;
    input [4:0] rw;
    input nreg_write,mem_r;
    input [1:0]nns_data_write;
    output reg [31:0] ddpc4,dbusw,ddata;
    output reg [4:0] drw;
    output reg nnnreg_write;
    output reg [1:0]nnns_data_write;

    always @(posedge clock,negedge reset)
    begin
        if(~reset) {ddpc4,dbusw,ddata,drw,nnnreg_write,nnns_data_write}={32'h0000_0000
,32'h0000_0000,32'h0000_0000,5'b00000,1'b0,2'b00};
        else if(mem_r) {ddpc4,dbusw,ddata,drw,nnnreg_write,nnns_data_write}={dpc4,busw
,data,rw,nreg_write,nns_data_write};
    end

endmodule

```

## IF\_ID 模块:

```

module if_id(pc4, ins, clock, reset, IF_ID_f, pc_write, EXE_f, id_ext_num, nst);

    input [31:0] pc4, ins;
    input clock, reset, IF_ID_f, pc_write;
    output reg EXE_f;
    output reg [31:0] id_ext_num, nst;

    always @(posedge clock, negedge reset) begin
        if(!reset || IF_ID_f) {id_ext_num, nst, EXE_f} <= {32'h0000_0000, 32'h0000_0000, 1'b1};
        else if(pc_write) {id_ext_num, nst, EXE_f} <= {pc4, ins, 1'b0};
    end

endmodule

```


## 顶层模块：

```

pc PC(pc, clock, reset, pc_write, npc); //ok
npc NPC(pc, id_ext_num, Ext_imm32, id_ins[25:0], for_id_reg1data, npc_op, zero, npc); //ok
im IM(if_ins, pc); //ok
if_id IF_ID(pc, if_ins, clock, reset, IF_ID_flush, pc_write, EXE_flush, id_ext_num, id_ins); //ok
ctrl CTRL(id_ins[31:26], id_ins[5:0], aluop, id_reg_write, exSer, id_s_b, s_num_write, id_mem_write, s_data_write, npc_op, id_mem_to_reg); //ok
ext EXT(id_ins[15:0], exSer, Ext_imm32); //ok
gpr GPR(for_id_reg1data, for_id_reg2data, clock, wb_reg_write, id_ins, wb_rw, data_write); //ok
id_exe ID_EXE(clock, reset, id_ext_num, id_reg1Data, id_reg2Data, Ext_imm32, num_write, aluop, id_s_b, id_reg_write, id_mem_write, s_data_write, rs, rt, id_mem_to_reg, pc_write, EXE_flush, exe_pc, ex_reg1Data, ex_reg2Data, exe_ext_imm, exe_rw, exe_aluop, exe_s_b, exe_reg_write, exe_mem_write, exe_s_data_write, exe_rs, exe_rt, exe_mtor, mem_flush);
pipe_ctrl2 CTRL2(wb_rw, mem_rw, exe_rw, exe_rs, exe_rt, rs, rt, exe_reg_write, mem_reg_write, wb_reg_write, exe_mtor, mem_mtor, npc_op, EXE_flush, mem_flush, s_forwardA, s_forwardB, s_forwardA2, s_forwardB2, IF_ID_flush, pc_write);
alu ALU(ex_alu_result, zero, for_ex_reg1Data, alu_result_b, exe_aluop); //ok
exe_mem EXE_MEM(clock, reset, exe_pc, ex_alu_result, for_ex_reg2Data, exe_rw, exe_reg_write, exe_mem_write, exe_s_data_write, exe_mtor, mem_pc_write, mem_pc, mem_alu_result, mem_mem_data, mem_rw, mem_reg_write, mem_mem_write, mem_s_data_write, mem_mtor);
dm DM(mem_reg2Data, clock, mem_mem_write, mem_alu_result, mem_mem_data); //ok
mem_wb MEM_WB(clock, reset, mem_pc, mem_alu_result, mem_reg2Data, mem_rw, mem_reg_write, mem_s_data_write, mem_pc_write, wb_pc, wb_alu_result, wb_mem_data, wb_rw, wb_reg_write, wb_s_data_write); //ok
mux3 #(32) MUX3(wb_alu_result, wb_mem_data, s_wb_pc, wb_s_data_write, data_write); //ok
mux3 #(5) MUX1(rt, rd, 32'b1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111, s_num_write, num_write); //ok
mux3 #(32) MUX4(mem_alu_result, data_write, ex_reg1Data, s_forwardA, for_ex_reg1Data); //ok
mux3 #(32) MUX5(mem_alu_result, data_write, ex_reg2Data, s_forwardB, for_ex_reg2Data); //ok
mux2 MUX2(for_ex_reg2Data, exe_ext_imm, exe_s_b, alu_result_b); //ok
mux2 MUX6(data_write, for_id_reg1data, s_forwardA2, id_reg1Data); //ok
mux2 MUX7(data_write, for_id_reg2data, s_forwardB2, id_reg2Data); //ok
endmodule

```

分析：完整数据通路图如下：

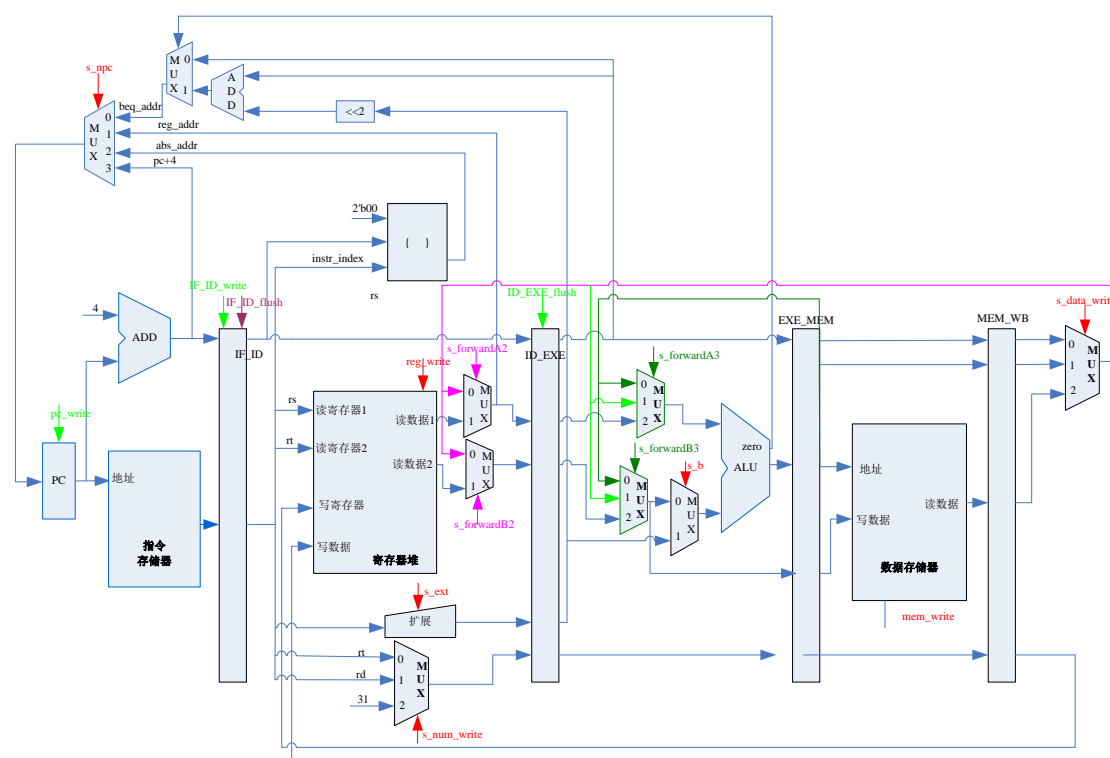

需要注意的是，在 clock3 时 j 指令确定了跳转地址。这时 or 指令已经被取指，因此我们必须要将它清除掉，同时，IF\_ID 流水线寄存器需要增加一个 flush 信号 IF\_ID\_flush，并且在 clock3 时，正确的下条指令被取指执行。

以下是 testbench 部分截图以及仿真截图：

Address	Code	Basic	
0x00003000	0x014b4820	add \$9, \$10, \$11	1: add \$t1, \$t2, \$t3
0x00003004	0x08000e05	j 0x00003014	2: j abc
0x00003008	0x014b4825	or \$9, \$10, \$11	3: or \$t1, \$t2, \$t3
0x0000300c	0x01ae6025	or \$12, \$13, \$14	4: or \$t4, \$t5, \$t6
0x00003010	0x00c72825	or \$5, \$6, \$7	5: or \$a1, \$a2, \$a3
0x00003014	0x02538820	add \$17, \$18, \$19	6: abc: add \$s1, \$s2, \$s3



一开始观察 gpr 发现 J 指令没有产生作用，原来是由于之前没有跳转指令，而选择模块用 exe 级控制信号去选择，所以也有问题，修改后得以解决，开始的时候旁路模块写的也有问题，导致一些不是冒险的指令也被当作冒险被处理。完成此题需要在单周期跳转指令实现后增加阻塞信号，让流水线信号替代单周期信号，这里如果提完不全面就可能会出现无限循环清空寄存器一直 flush 等问题。

## 2.6 能够执行 addu 指令的单周期 CPU

### 2.6.1 功能描述

1) 尽量提前确定下条指令的地址：如果在 EXE 级比较，需要阻塞两个周期才能确定下条指令的地址。可以增加硬件，将比较提前到 ID 级，减少阻塞时间。

2) 预测（假设分支不发生）：只有在预测错误时才需要清除执行错误的指令。

### 2.6.2 主要模块及代码实现

#### EXE\_MEM 模块：

```
module exe_mem(clock,reset,pc_write,
               pc,ex_alu_result,data2,rw,reg_write,mem_write,s_data_write,ememtoreg,
               pc_out,alu_result_out,data2_out,rw_out,reg_write_out,mem_write_out,
               s_data_write_out,mmemtoreg);

    input clock;
    input reset;
    input pc_write;
    input [31:0] pc;
    input [31:0] ex_alu_result;
    input [31:0] data2;
    input [4:0] rw;
    input reg_write;
    input mem_write;
    input [1:0] s_data_write;
    input ememtoreg;
    output reg [31:0] pc_out;
    output reg [31:0] alu_result_out;
    output reg [31:0] data2_out;
    output reg [4:0] rw_out;
    output reg reg_write_out;
    output reg mem_write_out;
    output reg [1:0] s_data_write_out;
    output reg mmemtoreg;

    always @(posedge clock,negedge reset)
    begin
        if(!reset)
            begin
                pc_out = 32'h0000_0000;
                alu_result_out = 32'h0000_0000;
                data2_out = 32'h0000_0000;
                rw_out = 5'b00000;
                reg_write_out = 1'b0;
                mem_write_out = 1'b0;
                s_data_write_out = 2'b00;
                mmemtoreg = 1'b0;
            end
        else if(pc_write)
            begin
                pc_out = pc;
                alu_result_out = ex_alu_result;
                data2_out = data2;
                rw_out = rw;
                reg_write_out = reg_write;
                mem_write_out = mem_write;
                s_data_write_out = s_data_write;
                mmemtoreg = ememtoreg;
            end
        end
    end
end
```

**MEM\_WB 模块:**

```
module mem_wb(clock,reset,pc_write,
    mem_pc,mem_alu_result,data,rw,reg_write,s_data_write,
    wb_pc, wb_alu_result, ddata, drw, out_reg_write, out_s_data_write);
    input clock;
    input reset;
    input pc_write;
    input [31:0] mem_pc;
    input [31:0] mem_alu_result;
    input [31:0] data;
    input [4:0] rw;
    input reg_write;
    input [1:0]s_data_write;

    output reg [31:0] wb_pc;
    output reg [31:0] wb_alu_result;
    output reg [31:0] ddata;
    output reg [4:0] drw;
    output reg out_reg_write;
    output reg [1:0]out_s_data_write;

    always @(posedge clock,negedge reset)
    begin
        if(!reset)
        begin
            wb_pc = 32'h0000_0000;
            wb_alu_result = 32'h0000_0000;
            ddata = 32'h0000_0000;
            drw = 5'b00000;
            out_reg_write = 1'b0;
            out_s_data_write = 2'b00;
        end
        else if(pc_write)
        begin
            wb_pc = mem_pc;
            wb_alu_result = mem_alu_result;
            ddata = data;
            drw = rw;
            out_reg_write = reg_write;
            out_s_data_write = s_data_write;
        end
    end
end

endmodule
```

**IF\_ID 模块:**

```
module if_id(clock, reset, pc_write, pc4, inst, IF_ID_flush, id_pc, dinst, EXE_flush);
    input    clock;
    input    reset;
    input    pc_write;
    input [31:0] pc4;
    input [31:0] inst;    //输入要保存的信号 pc4和inst
    input IF_ID_flush;
    output reg [31:0] id_pc;
    output reg [31:0] dinst;    //pc4转为dpc4, inst转为dinst
    output reg EXE_flush;
    always @(posedge clock, negedge reset) begin
        if(!reset || IF_ID_flush)
            begin
                id_pc <= 32'h0000_0000;
                dinst <= 32'h0000_0000;
                EXE_flush <= 1'b1;
            end
        else if(pc_write)
            begin
                id_pc <= pc4;
                dinst <= inst;
                EXE_flush <= 1'b0;
            end
        end
    end
endmodule
```

## ID\_EXE 模块:

```
module id_exe(clock, reset, pc_write,
    id_pc, data1, data2, ext_imm, rw, aluop, id_s_b, id_reg_write, id_mem_write,
    s_data_write, rs, rt, id_mem_to_reg, flush,
    ex_pc, ddata1, ddata2, dext_imm, drw, naluop, ns_b, nreg_write, nmem_write,
    ns_data_write, nrs, nrt, ex_mem_to_reg, mem_flush);
    input clock;
    input reset;
    input pc_write;
    input [31:0] id_pc;
    input [31:0] data1;
    input [31:0] data2;
    input [31:0] ext_imm;
    input [4:0] rw;
    input [4:0] aluop;
    input id_s_b;
    input id_reg_write;
    input id_mem_write;
    input [1:0] s_data_write;
    input [4:0] rs;
    input [4:0] rt;
    input id_mem_to_reg;
    input flush;
    output reg [31:0] ex_pc;
    output reg [31:0] ddata1;
    output reg [31:0] ddata2;
    output reg [31:0] dext_imm;
    output reg [4:0] drw;
    output reg [4:0] naluop;
    output reg ns_b;
    output reg nreg_write;
    output reg nmem_write;
    output reg [1:0] ns_data_write;
    output reg [4:0] nrs;
    output reg [4:0] nrt;
    output reg ex_mem_to_reg;
    output reg mem_flush;
```



```

always@(posedge clock , negedge reset)
begin
    if((!pc_write)||(!reset))
    begin
        ex_pc = 32'd0;
        ddata1 = 32'd0 ;
        ddata2 =32'd0 ;
        dext_imm = 32'd0;
        drw = 5'd0;
        naluop = 5'd0;
        ns_b =1'd0;
        nreg_write = 1'd0;
        nmem_write = 1'd0;
        ns_data_write = 2'd0;
        nrs = 5'd0;
        nrt = 5'd0;
        ex_mem_to_reg = 1'd0;
    end
    else
    begin
        ex_pc = id_pc;
        ddata1 = data1 ;
        ddata2 = data2 ;
        dext_imm = ext_imm;
        drw = rw;
        naluop = aluop;
        ns_b = id_s_b;
        nreg_write = id_reg_write;
        nmem_write = id_mem_write;
        ns_data_write = s_data_write;
        nrs = rs;
        nrt = rt;
        ex_mem_to_reg = id_mem_to_reg;
        mem_flush = flush;
    end
end
endmodule

```

## EXTENDER 模块:

```

module extender(imm,exSer,id_ext_num);
    input [15:0] imm;
    input exSer;
    output reg [31:0]id_ext_num;

    always @(*)
    begin
        if(exSer == 0)
            id_ext_num = {16'b0000000000000000,imm};
        else if(exSer == 1)
            if($signed(imm) >= 0)
                id_ext_num = {16'b0000000000000000,imm};
            else
                id_ext_num = {16'b1111111111111111,imm};
        else
            id_ext_num = 32'bxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
        end
    endmodule

```

## 顶层模块：

```

pc PC(clock,reset,pc_write,npc);
npc NPC(pc,id_pc,id_ext_num,id_ins[25:0],for_id_reg1Data,npc_op,zero_flag_2,npc);
im IM(if_ins,pc);
ctrl CTRL(id_ins[31:26],id_ins[5:0],exSer,id_reg_write,id_s_b,id_mem_write,aluop,
s_num_write,s_data_write,npc_op,id_mem_to_reg);
extender EXTENDER(id_ins[15:0],exSer,id_ext_num);
gpr GPR(clock,wb_reg_write,id_ins,wb_rw,data_write,id_reg1Data,id_reg2Data);
mux3 #(32) Hazard1_forward1 (mem_alu_result,data_write,ex_reg1Data,s_forwardA,
for_ex_reg1Data);
mux3 #(32) Hazard1_forward2 (mem_alu_result,data_write,ex_reg2Data,s_forwardB,
for_ex_reg2Data);
mux2 #(32) Hazard2_forward1 (data_write,id_reg1Data,s_forwardA2,for_id_reg1Data);
mux2 #(32) Hazard2_forward2 (data_write,id_reg2Data,s_forwardB2,for_id_reg2Data);
forward CONTROL(
    wb_rw,mem_rw,ex_rw,exe_rs,exe_rt,rs,rt,ex_reg_write,mem_reg_write,wb_reg_write,
    ex_mem_to_reg,mem_mem_to_reg,npc_op,EXE_flush,mem_flush,id_reg1Data,id_reg2Data,
    pc_write,s_forwardA,s_forwardB,s_forwardA2,s_forwardB2,IF_ID_flush,zero_flag_2);
alu ALU(ex_alu_result,for_ex_reg1Data,alu_result_b,exe_alu_op,zero_flag);
dm DM(clock,mem_mem_write,mem_alu_result,mem_reg2Data,mem_mem_data);
if_id IF_ID(
    clock,reset,pc_write,
    pc,if_ins,IF_ID_flush,
    id_pc,id_ins,EXE_flush
);
id_exe ID_EXE(
    clock,reset,pc_write,
    id_pc,for_id_reg1Data,for_id_reg2Data,id_ext_num,num_write,aluop,id_s_b,
    id_reg_write,id_mem_write,s_data_write,rs,rt,id_mem_to_reg,EXE_flush,
    ex_pc,ex_reg1Data,ex_reg2Data,exe_ext_imm,ex_rw,exe_alu_op,exe_s_b,
    ex_reg_write,ex_mem_write,ex_s_data_write,exe_rs,exe_rt,ex_mem_to_reg,mem_flush
);


mux3 #(5) RegToWrite(rt,rd, 32'b1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111,s_num_write,
num_write);
mux2 #(32) ALUtoInput(for_ex_reg2Data,exe_ext_imm,exe_s_b,alu_result_b);
//选第二个运算数据，注意是用传的数据选择，这意味着选择信号也要传

exe_mem EXE_MEM(
    clock,reset,mem_pc_write,
    ex_pc,ex_alu_result,for_ex_reg2Data,ex_rw,ex_reg_write,ex_mem_write,
    ex_s_data_write,ex_mem_to_reg,
    mem_pc,mem_alu_result,mem_reg2Data,mem_rw,mem_reg_write,mem_mem_write,
    mem_s_data_write,mem_mem_to_reg
);
mem_wb MEM_WB(
    clock,reset,mem_pc_write,
    mem_pc,mem_alu_result,mem_mem_data,mem_rw,mem_reg_write,mem_s_data_write,
    wb_pc,wb_alu_result,wb_mem_data,wb_rw,wb_reg_write,wb_s_data_write
);

mux3 #(32) MemToWrite(wb_alu_result,wb_mem_data,s_wb_pc,wb_s_data_write,data_write);

```


分析：完整的数据通路图如下：

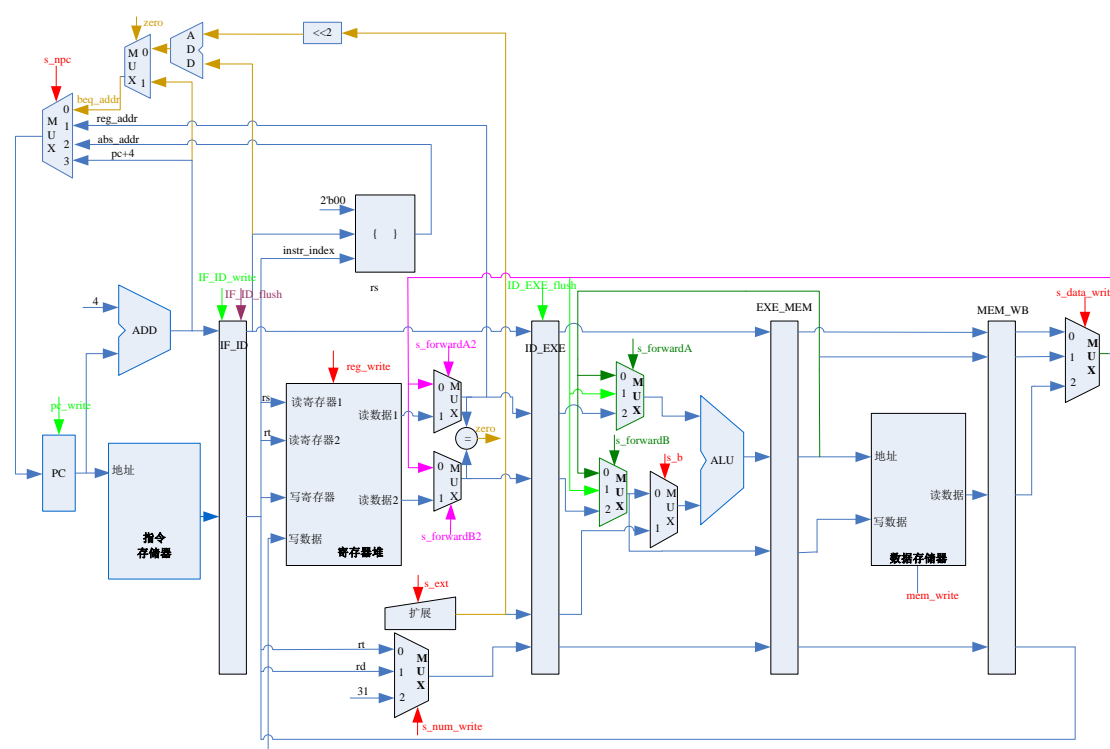

经分析可知，把比较提前到 ID 级，只需要阻塞一个周期。预测分支不发生，所以只有分支发生时才需要阻塞一个周期。在 REG 时刻确定下一条指令的地址。

以下是 testbench 部分截图以及仿真截图：

Address	Code	Basic	
0x00003000	0x00a62021	addu \$4, \$5, \$6	1: addu \$a0, \$a1, \$a2
0x00003004	0x10850002	beq \$4, \$5, 0x00000002	2: beq \$a0, \$a1, loop1
0x00003008	0x0338b821	addu \$23, \$25, \$24	3: addu \$s7, \$t9, \$t8
0x0000300c	0x108b0001	beq \$4, \$11, 0x00000001	4: beq \$a0, \$t3, loop2
0x00003010	0x00831021	addu \$2, \$4, \$3	6: addu \$v0, \$a0, \$v1
0x00003014	0x00971021	addu \$2, \$4, \$23	8: addu \$v0, \$a0, \$s7

 


此题我们要解决新增的 ID 级比较器后信号传递的过程，通过分析波形图可知，beq 成功发生跳转，说明 beq 指令合理实现。

## 2.7 ID 级数据冒险(1)

### 2.7.1 功能描述

在上一个实验的基础上实现 ID 级数据冒险。

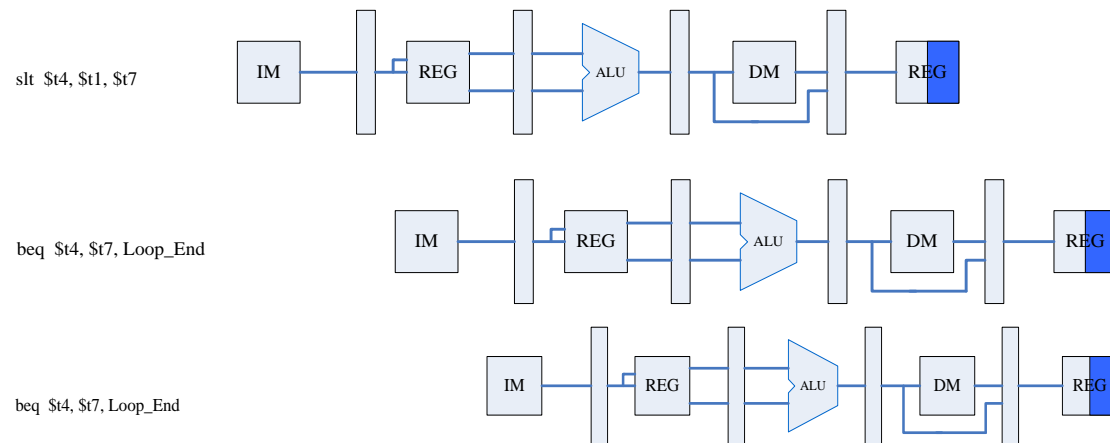

## 2.7.2 主要模块及代码实现

### EXE\_MEM 模块：

```

module exe_mem(clock,reset,dpc4,busw,data2,rw,nreg_write,nmem_write,ns_data_write,ememtoereg,
mem_r,ddpc4,dbusw,ddata2,drw,nnreg_write,nnmem_write,nns_data_write,mmemtoereg);
    input clock,reset;
    input [31:0] dpc4,busw,data2;
    input [4:0] rw;
    input nreg_write,nmem_write,ememtoereg,mem_r;
    input [1:0] ns_data_write;
    output reg [31:0] ddpc4,dbusw,ddata2;
    output reg [4:0] drw;
    output reg nnreg_write,nnmem_write,mmemtoereg;
    output reg [1:0] nns_data_write;

    always @(posedge clock,negedge reset)
    begin
        if(~reset) {ddpc4,dbusw,ddata2,drw,nnreg_write,nnmem_write,nns_data_write,mmemtoereg}={
            32'h0000_0000,32'h0000_0000,32'h0000_0000,5'b00000,1'b0,1'b0,2'b00,1'b0};
        else if(mem_r) {ddpc4,dbusw,ddata2,drw,nnreg_write,nnmem_write,nns_data_write,
            mmemtoereg}={dpc4,busw,data2,rw,nreg_write,nmem_write,ns_data_write,ememtoereg};
        end
    end
endmodule

```

### ID\_EXE 模块：

```

module id_exe(
    input clock,reset,
    input [31:0]dpc4,data1,data2,ext_imm,
    input [4:0] rw,aluop,
    input s_b,reg_write,mem_write,
    input [1:0] s_data_write,
    input [4:0] rs,rt,
    input memtoereg,pc_write,pc_write2,flush,
    output reg [31:0] ddpc4,ddata1,ddata2,dext_imm,
    output reg [4:0] drw,naluop,
    output reg ns_b,nreg_write,nmem_write,
    output reg [1:0]ns_data_write,
    output reg [4:0] nrs,[4:0] nrt,
    output reg ememtoereg,mem_flush
);

always@(posedge clock , negedge reset)
begin
    if((~pc_write)||(~reset)||(~pc_write2)){ddpc4,ddata1,ddata2,dext_imm,drw,naluop,ns_b,
        nreg_write,nmem_write,ns_data_write,nrs,nrt,ememtoereg}={32'd0,32'd0,32'd0,32'd0,5'd0,5'd0,
        1'd0,1'd0,1'd0,2'd0,5'd0,5'd0,1'd0};
    else {ddpc4,ddata1,ddata2,dext_imm,drw,naluop,ns_b,nreg_write,nmem_write,ns_data_write,nrs,
        nrt,ememtoereg,mem_flush}={dpc4,data1,data2,ext_imm,rw,aluop,s_b,reg_write,mem_write,
        s_data_write,rs,rt,memtoereg,flush};
    end
end
endmodule

```

## MEM\_WB 模块:

```

module mem_wb(
    input clock,reset,
    input [31:0] dpc4,busw,data,
    input [4:0] rw,
    input nnreg_write,
    input [1:0]nns_data_write,
    input [31:0] mem_data2,
    input mem_r,
    output reg [31:0] ddp4,dbusw,ddata,
    output reg [4:0] drw,
    output reg nnnreg_write,
    output reg [1:0]nnns_data_write,
    output reg [31:0] wb_data2
);

always @(posedge clock,negedge reset)
begin
    if(~reset) {ddp4,dbusw,ddata,drw,nnnreg_write,wb_data2,nnns_data_write}={
        32'h0000_0000,32'h0000_0000,32'h0000_0000,5'b00000,1'b0,32'd0,2'b00};
    else if(mem_r) {ddp4,dbusw,ddata,drw,nnnreg_write,wb_data2,nnns_data_write}={dpc4,
        busw,data,rw,nnreg_write,mem_data2,nns_data_write};
    end
endmodule

```

## 顶层模块:

```

pc PC(pc,clock,reset,pc_write,pc_write_2,npc);//ok
npc NPC(pc,id_ext_num,Ext_imm32,id_ins[25:0],for_id_reg1Data,npc_op,zeroone,npc);//ok
im IM(if_ins,pc);//ok
if_id IF_ID(pc,if_ins,clock,reset,IF_ID_flu,pc_write,pc_write_2,EXE_flu,id_ext_num,id_ins
);//ok
ctrl CTRL(id_ins[31:26],id_ins[5:0],aluop,id_reg_write,exSer,id_s_b,s_num_write,
id_mem_write,s_data_write,npc_op,mem_to_reg);//ok
ext EXT(id_ins[15:0],exSer,Ext_imm32);//ok
gpr GPR(for_id_reg1Data,for_id_reg2Data,clock,wb_reg_write,id_ins,wb_rw,data_write); //ok

id_exe ID_EXE(clock,reset,id_ext_num,for_ex_reg1Data,for_ex_reg2Data,Ext_imm32,num_write,
aluop,id_s_b,id_reg_write,id_mem_write,s_data_write,rs,rt,mem_to_reg,pc_write,pc_write_2,
EXE_flu,
exe_pc,ex_reg1Data,ex_reg2Data,exe_ext_imm,exe_rw,exe_alu_op,exe_s_b,exe_reg_write,
exe_mem_write,exe_s_data_write,exe_rs,exe_rt,exe_mtor,mem_flu);
forward CTRL2(wb_rw,mem_rw,exe_rw,exe_rs,exe_rt,rs,rt,for_ex_reg1Data,for_ex_reg2Data,
exe_reg_write,mem_reg_write,wb_reg_write,exe_mtor,mem_mtor,npc_op,EXE_flu,mem_flu,
mem_mem_write,
s_forwardA,s_forwardB,s_forwardA2,s_forwardB2,wst,IF_ID_flu,zeroone,pc_write_2,pc_write);


alu ALU(ex_alu_res,id_reg_data,alu_result_b,exe_alu_op);//ok
exe_mem EXE_MEM(clock,reset,exe_pc,ex_alu_res,id_reg_data2,exe_rw,exe_reg_write,
exe_mem_write,exe_s_data_write,exe_mtor,mem_pc_write,
mem_pc,mem_alu_res,mem_reg2Data,mem_rw,mem_reg_write,mem_mem_write,
mem_s_data_write,mem_mtor);
dm DM(mem_mem_data,clock,mem_mem_write,mem_alu_res,mem_reg2Data);//ok
mem_wb MEM_WB(clock,reset,mem_pc,mem_alu_res,mem_mem_data,mem_rw,mem_reg_write,
mem_s_data_write,mem_reg2Data,mem_pc_write,
wb_pc,wb_alu_result,wb_mem_data,wb_rw,wb_reg_write,wb_s_data_write,wb_data2
);//ok

mux3 MUX3(wb_alu_result,wb_mem_data,s_wb_pc,wb_s_data_write,data_write);//ok
mux4 #(5) MUX1(rt,rd,32'b1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111,5'b00000,s_num_write,
num_write);//ok
mux3 MUX4(mem_alu_res,data_write,ex_reg1Data,s_forwardA,id_reg_data);//ok
mux3 MUX5(mem_alu_res,data_write,ex_reg2Data,s_forwardB,reg_tmpdata);//ok
mux2 MUX8(reg_tmpdata,data_write,wst,id_reg_data2);//ok
mux2 MUX2(id_reg_data2,exe_ext_imm,exe_s_b,alu_result_b);//ok
mux3 MUX6(data_write,mem_alu_res,for_id_reg1Data,s_forwardA2,for_ex_reg1Data);//ok
mux3 MUX7(data_write,mem_alu_res,for_id_reg2Data,s_forwardB2,for_ex_reg2Data);//ok

endmodule


```

分析：完整的数据通路图如下：

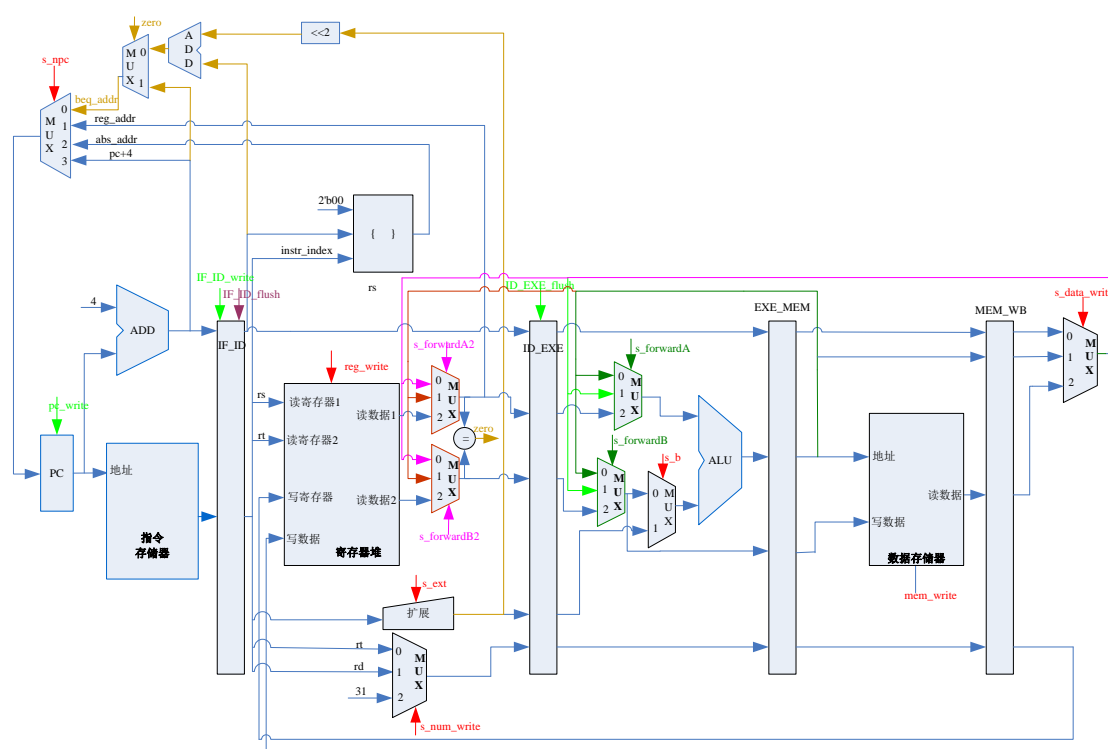

因为 beq 指令的比较操作提前到 ID 级，所以引入了新的 ID 级数据冒险。需要注意的是，ID 级旁路数据选择器从 2 选 1 变为 3 选 1。

以下是 testbench 部分截图以及仿真截图：

 


在检测到 beq 并与前一条指令发生数据冒险后，从 ID\_EXE 开始阻塞，在第二个时钟周期时用阻塞构建了冒险所需通路条件，通过分析波形图可知成功跳转到正确地址。这一部分只需要利用号仿真波形，让上述的代码实现部分新增的信号传输到正确的位置，并在正确的时间和合理的条件下发挥作用。

### 3 实验总结

单周期 CPU 和流水线 CPU 的区别：

单周期：

 


1)  $CPI = 1$

2) 以指令为单位，对于每条指令而言，都需要耗费 1 个时钟周期

3) 在物理设计上，cycle time 必须统一标准，因此 cycle time 一般取决于耗时最长的指令 lw (lw 需要干的事情最多)，当指令中只有少数 lw 指令时，就会产生时间上的浪费

4) 单位指令执行时间 =  $1 * T$  (T 为耗时最长指令的 cycle time)

流水线：

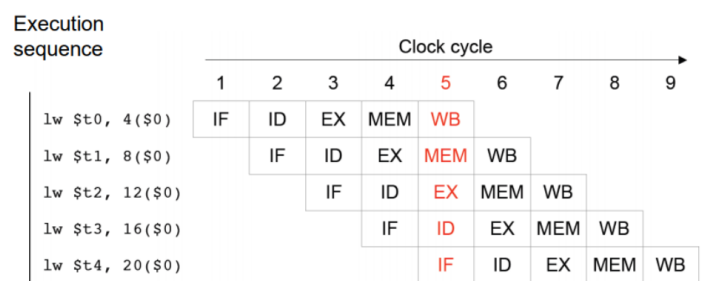

1) 在多周期处理器的基础上进一步优化

2) 平均 CPI 为 1 (当指令数量很大 > 10000 时，最开始 4 个 cycle 的指令填充和最后 4 个 cycle 的指令排空可以忽略不计，可以近似认为执行 m 条指令消耗 m (m >> 8) 个时钟周期，因此平均 CPI = 1)

3) 不再以指令为单位。与多周期不同，流水线以每个阶段为单位，一个阶段内可能有多条指令在同时执行 (并行)。例如当一条指令在 EX 阶段时，它的上一条指令可能在 MEM 阶段，而下一条指令可能在 ID 阶段，理论上它们是同时执行的

4) cycle time 取决于耗时最长的阶段 (一般是 MEM)

5) 单位指令执行时间 =  $1 * (T / N)$

6) 可能存在三类冒险问题：结构冒险 (Structural Hazard)、数据冒险 (Data Hazard) 以及控制冒险 (Control Hazard)

**总结：**

本次实验的难点在于对流水线 CPU 的整体把握，以及顶层仿真中的纠错工作。流水线 CPU 速度更快，多条指令同时进行，这就要求我们对不同指令的运行和数据的传递有一定的认识。在理论课程中已经对流水线 CPU 有了一定的了解学习，通过实验可以更直观更透彻的学习其具体流程和实现方式。

回顾整个实验过程，最重要的时严谨细致的态度。笔误这种错误最容易避免，

也最容易发生，排查起来却相当的费力。只要再细心一点，实验就能更轻松一嗲你。对于仿真软件的应用也更为熟练，学习到很多新的方便的小功能，对于分析波形很有帮助。

计组实验已经结束，感觉收获良多，通过这两次与流水线 cpu 相关的实验，让我对 cpu 内部数据流通的理解更进一层，从开始的单周期，到后来的数据冒险，在自己发现问题、解决问题的过程中不断地得到了锻炼，在写汇编、看波形、找错误源头的过程中提升了自己的理论功底，我对 verilog 语言的使用也愈加娴熟，代码中的逻辑错误大大减少，为今后的学习打下了良好的基础。